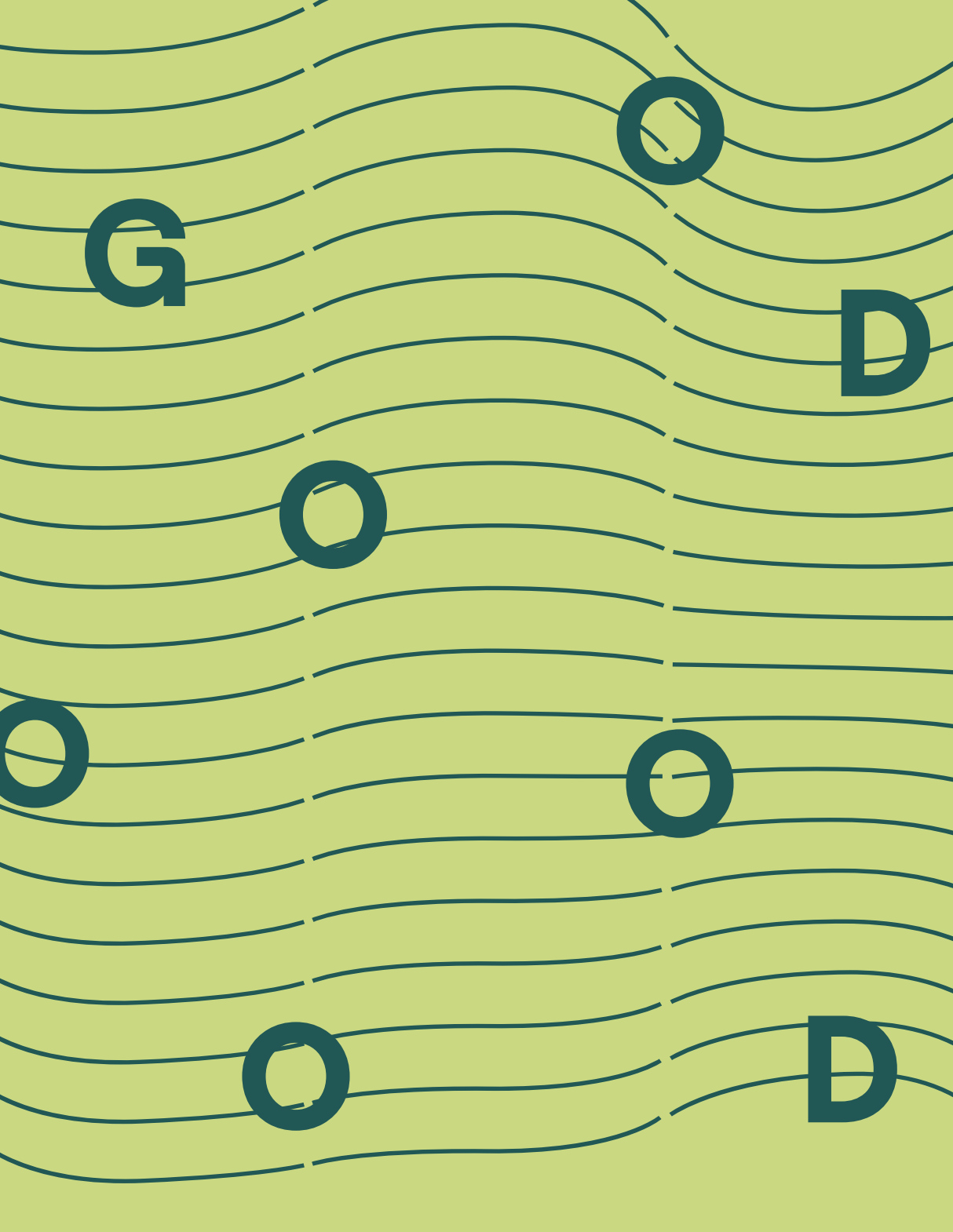





플로팅

I. 정의.

- 입력핀이 High 여도, Low 여도 연결되지 않아 전위가 정해지지 않은 상태

II. 플로팅 발생 환경

- 출력 · 클럭은 입이 스위치만 단 회로.

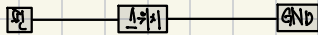


III. 문제가 되는 이유


- 값 불안정 : 문턱전압 근처를 떠다녀 0, 1 이 무작위로 있음
- 노이즈 유입 : 순간 대도 값이 바뀌 정도로 불안정해짐
- 인터벌링 오동작 : 노이즈 유입 가져 액셀 인식

IV. 해결방법

- 출력. (Active Low)

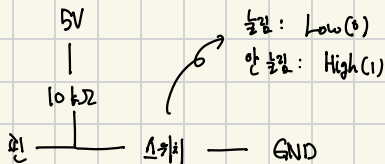

- 클럭 라인 (Active High)

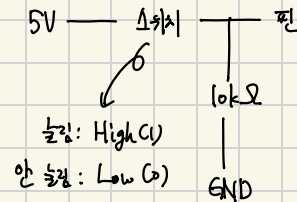

- 내부 클럭

DDRC & = ~ (1 << PC0);

PORTC 1 = (1 << PC0);

입력

일렉일 때 PORTx = 1 : 내부 클럭 ON